مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٢

في هذا الدرس

- تشرح AND وOR وNOT بالمفاتيح والمصابيح.
- تملأ جدول الحقيقة لقاعدة بسيطة.
- تصمّم المنطق لجهاز حقيقي، كمروحة أو جهاز إنذار.

AND وOR وNOT

- التوالي يصنع AND
- التوازي يصنع OR
- NOT تقلب مدخلها
- جدول الحقيقة يفحص كل حالة

محقّق جداول الحقيقة

١. اختر ثلاثة أجهزة تتخذ قرارًا
٢. اكتب قاعدة كلٍّ منها بالكلمات
٣. حوّلها إلى AND أو OR أو NOT
٤. اعمل جدول الحقيقة
٥. ابحث عن الصف غير المعقول وأصلحه

لا تحتاج إلى أدوات. وإن بنيت دائرة ببطاريات: البطاريات وحدها، واضغط مشابك الورق على شرائط الألومنيوم لتصنع مفاتيح، ولا تصل موجب البطارية بسالبها بورق الألومنيوم وحده أبدًا.

لنتناقش

١. أيّ قاعدة جهاز كانت أصعب في الكتابة، ولماذا؟

٢. أين يمكن أن يهدر خطأٌ في قاعدةٍ المال، أو أن يكون خطرًا؟

٣. لماذا يستحق جدول الحقيقة أن يُكتب قبل البناء؟

تحقّق من نفسك

- اكتب جدول الحقيقة للقاعدة A AND NOT B.